



Digital Logic Design

Sung-Soo Lim

Combinational Logic(조합 논리 회로) vs. Sequential Logic(순차 논리 회로)

- 조합 논리 회로

- 출력은 현재 입력에 의해서만 결정됨
- No memory
 - 이전 입력/출력을 기억할 방법이 없음



Door Bell

push button (input), bell rings (output)

- 순차 논리 회로

- 출력은 현재 입력과 현재 상태(이전의 입력/출력)에 의해 결정됨
- 이전 입력/출력을 기억해야 함




Garage Door

push button (input), if door open (state), close door (output)

push button (input), if door closed (state), open door (output)


조합 논리 회로의 예: MUX

 - Multiplexer (MUX)
 - N 개의 입력 중에서 하나의 출력으로 나갈 입력을 선택 (선택을 위해 별도의 이진 입력 추가)
 - 2 input mux
 - 1 비트의 선택(select) 입력 필요
 - 4 input mux
 - needs 2 select inputs
 - 8 input mux
 - 3 select inputs
 - N inputs
 - $\log_2(N)$ selects
 - 예) 기차길 선로 선택 시스템




조합 논리 회로의 예: MUX

definition

 

example

 


truth table

s	x1	x2	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


logic expression
(optimized)

$$f = s'x1 + sx2$$

circuit implementation

 


graphical symbol




 


Larger MUX

 - 기존 MUX를 확장하여 더 큰 MUX 구성
 - 4x1 mux : 2 select lines
 - 8x1 mux : 3 select lines



4x1 mux

   
 


로직 게이트로 4-to-1 MUX 구현하기

- 4-to-1 MUX 구현 방법?

- 진리표 이용하기

  - If $S1 = 0$ and $S0 = 0$, output $x1$
- If $S1 = 0$ and $S0 = 1$, output $x2$
- If $S1 = 1$ and $S0 = 0$, output $x3$
- If $S1 = 1$ and $S0 = 1$, output $x4$








4x1 mux

$s1$	$s0$	f
0	0	$x1$
0	1	$x2$
1	0	$x3$
1	1	$x4$



소규모 MUX로 4-to-1 MUX 구현하기

- 2-to-1 MUX로 4-to-1 MUX 구성하기

     

소규모 MUX로 16-to-1 MUX 구성하고

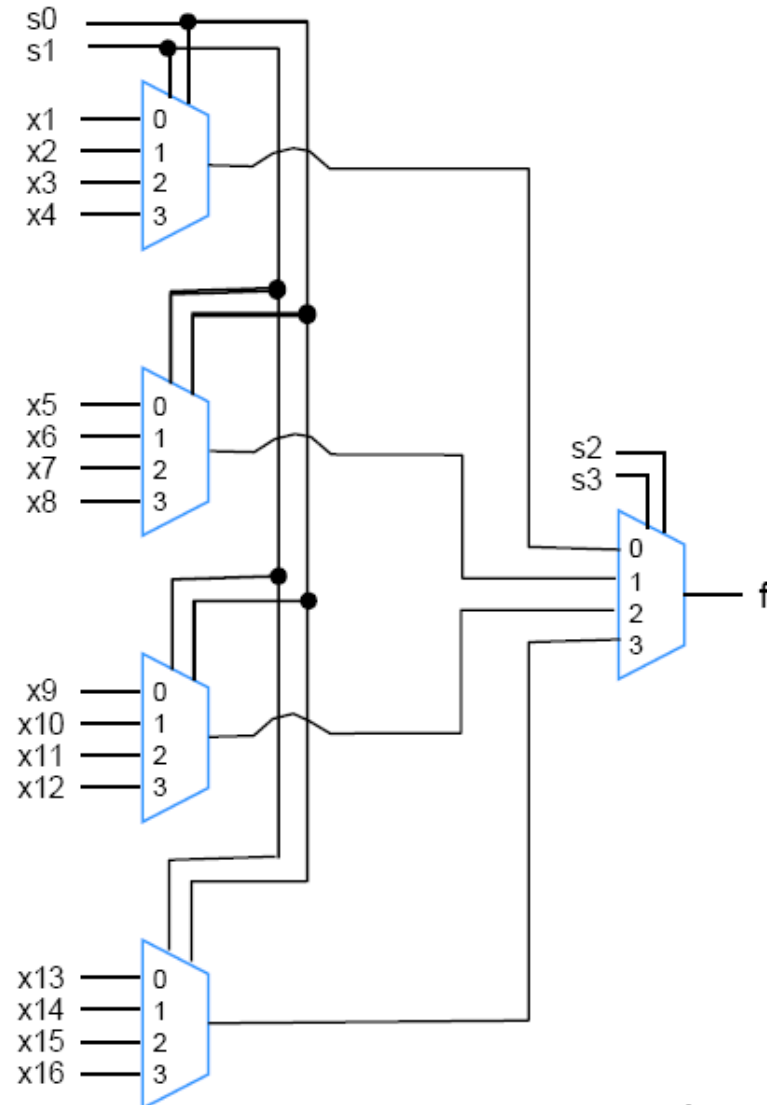 
- 16-to-1 input MUX
 - 16 inputs
 - Need $\log_2(16) = 4$ select lines
- 구현 방법
 - Truth table
 - 소규모 MUX 이용하기
 - 2-to-1 or 4-to-1 MUXes




만능 MUX??: XOR Gate 를 MUX로

- MUX가 꽤 만능이다!!
 - Consider XOR gate

a	b	f		a	f
0	0	0	}	0	b
0	1	1		1	b'
1	0	1	}		
1	1	0			

 

 Direct translation of truth table to 4-to-1 MUX




XOR implementation using modified truth table


AND 게이트도 MUX로 구현하기

- AND Gate
 - Direct translation
 - Modified Translation

a	b	f		a	f
0	0	0	}	0	0
0	1	0		1	b
1	0	0	}		
1	1	1			

 

 Direct translation of truth table to 4-to-1 MUX



AND implementation using modified truth table

3개 입력 중 더 많은 입력 찾기(0과 1 중에서)

- Three-input majority circuit

- Interface


- 입력: a, b, c
 - 출력: f

- Function

- 만약 0 입력이 더 많은 경우, $f = 0$
 - 만약 1 입력이 더 많은 경우, $f = 1$

truth table


a	b	c	f		a	b	f
0	0	0	0	}	0	0	'0'
0	0	1	0		0	1	c
0	1	0	0	}	1	0	c
0	1	1	1		1	1	1
1	0	0	0	}			
1	0	1	1				
1	1	0	1	}			
1	1	1	1				

 

Three-input majority circuit

3-Input XOR Circuit: 4-to-1 MUX로 구현

 - 3-input XOR gate
 - 4-to-1 MUX로 구현하기
 - 2 select lines (a and b)



a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Truth table for the 3-input XOR circuit. The output *f* is the XOR of *a*, *b*, and *c*. The table shows that *f* is 1 when an odd number of inputs are 1, and 0 when an even number of inputs are 1.

샤논 확장 이론(Shannon Expansion Theorem)


- MUX를 쓸 수 있는 회로로 바꾸기 위해 selection 신호 분리해 내기

- 복잡한 회로를 간단하게 구현하는 방법

- Shannon Expansion Theorem

- Boolean logic function F 를 Boolean variable X 에 대해 확장하기 (in terms of (or with respect to) a Boolean variable X)
 
$$\begin{aligned} F &= a'bc + ab'c + abc' + abc \\ &= \mathbf{a}'(bc) + \mathbf{a}(c + b) \end{aligned}$$



$$F(w_1, w_2, w_3, \dots, w_n) = w_1' \cdot f(w_1=0, w_1, w_2, w_3, \dots, w_n) + w_1 \cdot f(w_1=1, w_2, w_3, \dots, w_n)$$

Shannon Expansion Theorem 예

- Three-input majority function을 변수 a 에 대해 확장하기
 - $F(a, b, c) = a'bc + ab'c + abc' + abc$

$$F(w_1, w_2, \dots, w_n) = w_1' \cdot f(w_1=0, w_2, \dots, w_n) + w_1 \cdot f(w_1=1, w_2, \dots, w_n)$$

What happens
when $a=0$?

$$\begin{aligned} F(a=0, b, c) &= a'bc + ab'c + abc' + abc \\ &= (1)bc + (0)b'c + (0)bc' + (0)bc \\ F_{a'} &= bc \end{aligned}$$

This is the cofactor of F with respect to a'

What happens
when $a=1$?

$$\begin{aligned} F(a=1, b, c) &= a'bc + ab'c + abc' + abc \\ &= (0)bc + (1)b'c + (1)bc' + (1)bc \\ &= b'c + bc' + bc \\ F_a &= c + b \end{aligned}$$

This is the cofactor of F with respect to a

$$\begin{aligned} F &= a'F_{a'} + aF_a \\ &= a'(bc) + a(c+b) \end{aligned}$$

Rewrite the function using Shannon
Expansion Theorem

Shannon Expansion Theorem 예

- 어떤 변수에 대해서도 확장이 가능함
 - $F(a, b, c) = a'c + bc'$

Expand for variable a

$$F(a=0, b, c) = (1)c + bc'$$


$$= c + bc'$$

$$F(a=1, b, c) = (0)c + bc'$$

$$= bc'$$

$$F = a'Fa' + aFa$$

$$= a'(c+bc') + a(bc')$$

 

Expand for variable b

$$F(a, b=0, c) = a'c + (0)c'$$


$$= a'c$$

$$F(a, b=1, c) = a'c + (1)c'$$

$$= a'c + c'$$

$$F = b'Fb' + bFb$$

$$= b'(a'c) + b(a'c + c')$$

 

Expand for variable c

$$F(a, b, c=0) = a'(0) + b(1)$$


$$= b$$

$$F(a, b, c=1) = a'(1) + b(0)$$

$$= a'$$

$$F = c'Fc' + cFc$$

$$= c'(b) + c(a')$$

 

Shannon Expansion Theorem 예

- 복수의 변수에 대해서도 확장이 가능함
 - Expand $F(a, b, c) = a'c' + ab + ac$ 를 a 와 b 에 대해 확장하기

Set $a=0, b=0$

$$\begin{aligned} F(a=0, b=0, c) &= a'c' + ab + ac \\ &= (1)c' + (0)(0) + (0)c \\ F_{a'b'} &= c' \end{aligned}$$

Set $a=0, b=1$

$$\begin{aligned} F(a=0, b=1, c) &= a'c' + ab + ac \\ &= (1)c' + (0)(1) + (0)c \\ F_{a'b} &= c' \end{aligned}$$

Set $a=1, b=0$


$$\begin{aligned} F(a=1, b=0, c) &= a'c' + ab + ac \\ &= (0)c' + (1)(0) + (1)c \\ F_{ab'} &= c \end{aligned}$$

Set $a=1, b=1$

$$\begin{aligned} F(a=1, b=1, c) &= a'c' + ab + ac \\ &= (0)c' + (1)(1) + (1)c \\ F_{ab} &= 1 \end{aligned}$$

Rewrite the function using Shannon Expansion Theorem
 
$$\begin{aligned} F &= a'b'F_{a'b'} + a'bF_{a'b} + ab'F_{ab'} + abF_{ab} \\ &= a'b'(c') + a'b(c') + ab'(c) + ab(1) \end{aligned}$$



Decoder

- Decoder

- 입력 이진수를 하나의 출력으로 연결함
 - “One-hot encoded”



- 2-to-4 Decoder

- 2개 입력, 4 개 출력(하나의 출력만 1)

- 내부 설계

- AND 게이트를 활용

2-to-4 Decoder

  



Decoder with Enable

■ Decoder with enable e

- ◆ Outputs all 0 if e=0
- ◆ Regular behavior if e=1

e	i1	i0	d0	d1	d2	d3
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1



2-to-4 Decoder with enable

  


소규모 Decoder로 큰 Decoder 구성하기

- N-input decoder: 2^N outputs
- 어떤 규모의 Decoder도 구현 가능함
 - two-level logic
 - 소규모 decoders 활용
- 3-to-8 decoder
 - 3 inputs: i_2, i_1, i_0
 - 1 control input: e
 - 8 (2³) outputs: d_0, \dots, d_7
- 3-to-8 decoder를 2-to-4 decoder로 만들기

3-to-8 Decoder with enable

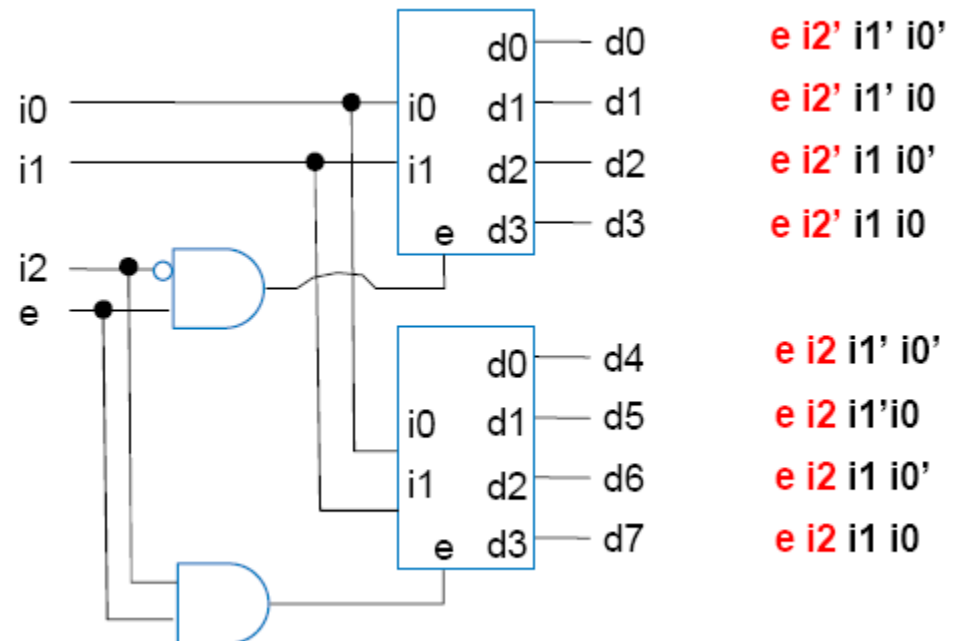
 


Even Larger Decoder

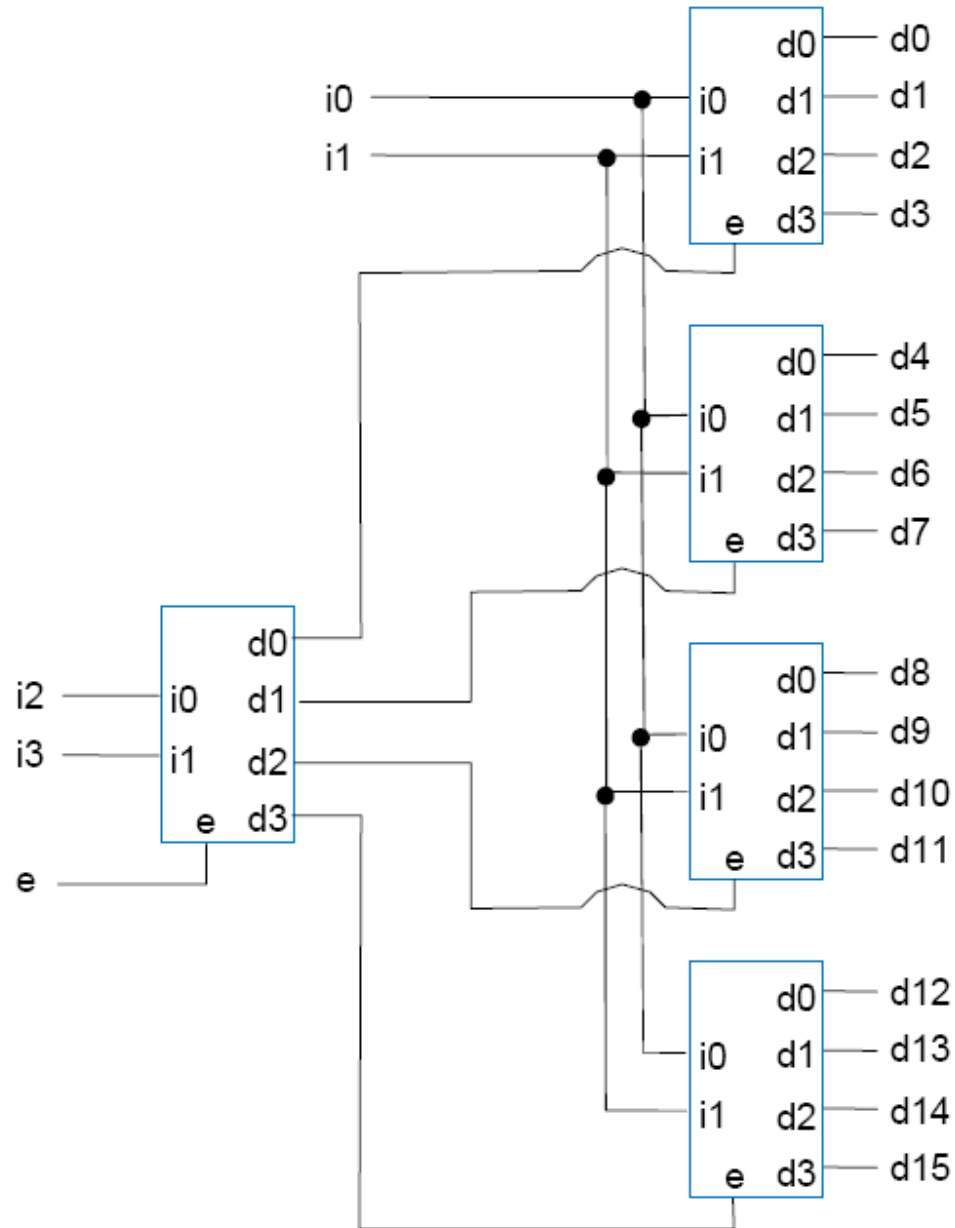


Decoder와 논리 게이트로 4-to-1 MUX 구현하기

  - Decoder를 써서 4-to-1 MUX 구현하기
 - s0, s1 선택 시그널
 - x1, ..., x4 ANDed with decoder output
 - 오직 1개의 출력만 1
 - OR gate 가 x 값 출력 생성
 - selected data appears on output (x OR 0 = x)






ROM Decoder

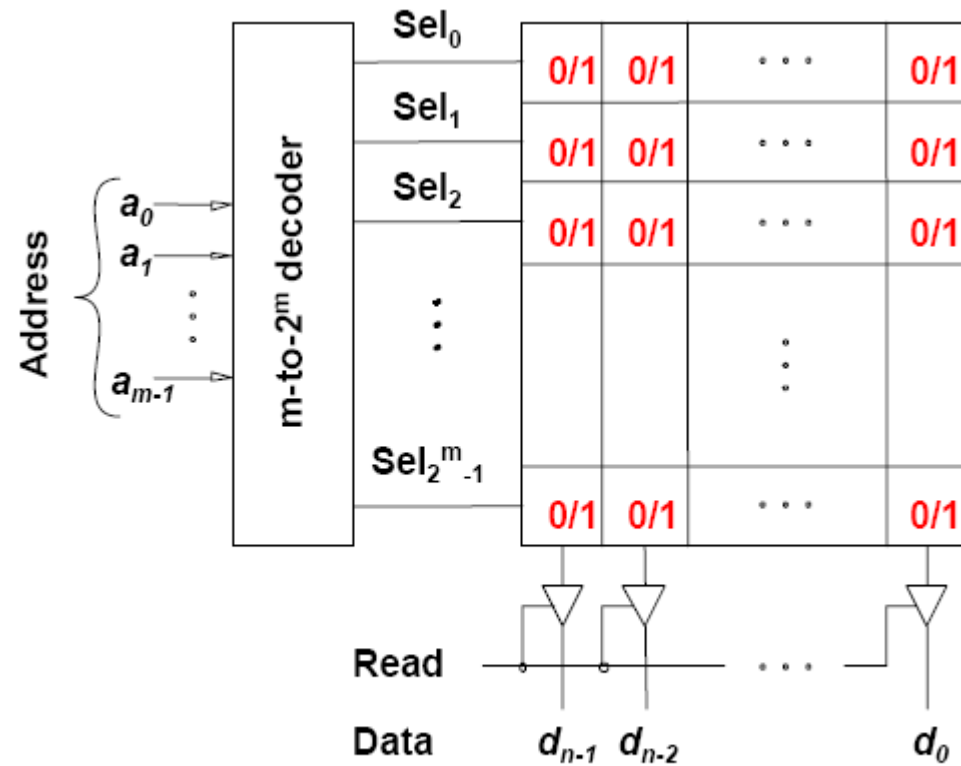- 메모리에서 주소에 따라 데이터를 선택하는 회로
- ROM (read-only memory)
 - 각 셀은 1/0 중 하나의 데이터 기록
 - 2^m 행, n cell/행으로 구성
 - 각 행은 n bits 데이터 저장
 - 주소란 원하는 행을 선택하는 값
 - 선택(selection) 라인에 의해 원하는 행의 데이터 접근
 - Decoder는 원하는 행을 접근하기 위한 시그널 생성
 - 원하는 데이터는 data line에 출력



A $2^m \times n$ read-only memory (ROM) block

   1-to-4 DEMUX Using Decoder and Logic Gates



1-to-4 Demultiplexer
implemented with
decoder

Encoder

- Encoder

- Decoder의 반대
- 하나의 'One-Hot Input'을 이진 출력으로 변환


- 4-to-2 Encoder

- 4 inputs, 2 outputs

- 내부 설계

- $F0 = A1 + A3$
- $F1 = A2 + A3$
- 나머지 입력 조합은 Don't Care

4-to-2 Encoder

 

A3	A2	A1	A0	F1	F0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

